



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
Dpto. de Ing. en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Digitales



Práctica de Laboratorio No. 0 – Cuadro de alarmas.

Objetivo: Diseñar, construir y probar un circuito digital capaz de elegir 1 de 2 entradas, compararla con un valor de referencia y mostrar en un display si es mayor, igual ó bien menor que dicha referencia mediante un lenguaje de descripción de hardware (HDL) en un PLD 22V10.

Material y Equipo:

Mesa de instrumentación del laboratorio de sistemas digitales

Fuente de 5V

1 Gal22v10

1 DIP switch de 8

1 DIP switch de 4

12 Resistencias de 1K Ω

7 Resistencias de 330 Ω

1 Display de Ánodo común

Procedimiento.

Antes de asistir al laboratorio:

1.- Realizar el programa en HDL del diseño de la ilustración 1. La asignación de pines la deben de hacer de acuerdo a la disponibilidad que se muestra en la hoja de especificaciones de la GAL.

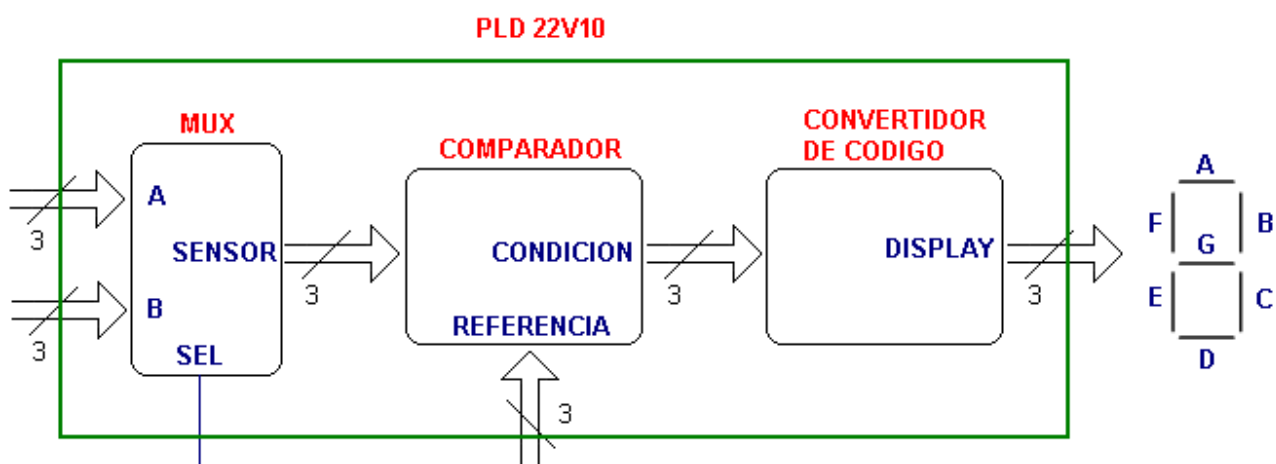


Ilustración 1 Diagrama a bloques del diseño a realizar

En la ilustración 1 se muestra el diseño completo del cuadro de alarmas donde interviene un circuito multiplexor, un comparador y un decodificador. El comparador tiene tres salidas que se activan de acuerdo a la condición detectada, el valor que toma cada salida se muestra en la tabla 1.

Condición	CONDICION(2)	CONDICION(1)	CONDICION(0)
Sensor > Referencia	0	0	1
Sensor = Referencia	0	1	0
Sensor < Referencia	1	0	0

Tabla 1 Salidas del comparador

Los símbolos a desplegar en el display son el de igual (=), mayor (>) y menor (<), los cuales se dibujarán como se muestra en la ilustración 2.

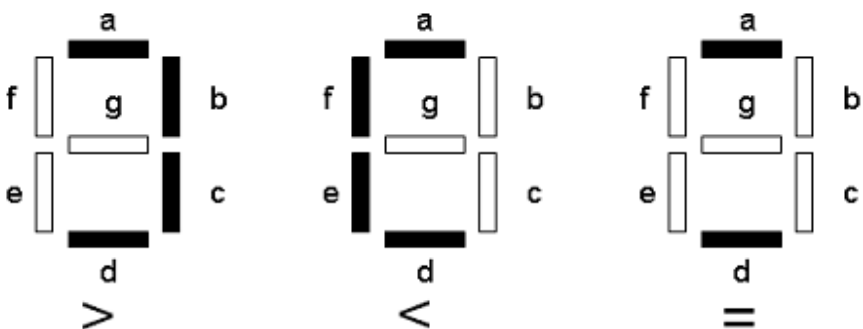


Ilustración 2 Símbolos de comparación

Puesto que estamos usando un display de ánodo común los códigos para estos símbolos se muestran en la tabla 2.

Símbolo	A	B	C	D	E	F	G
>	0	0	0	0	1	1	1
<	0	1	1	0	0	0	1
=	0	1	1	0	1	1	1

Tabla 2 Códigos de los símbolos de comparación

Las señales del diseño pueden distribuirse de acuerdo a la ilustración 3.

C22V10

<pre> not used * 1 a(2) = 2 a(1) = 3 a(0) = 4 b(2) = 5 b(1) = 6 b(0) = 7 ref(2) = 8 ref(1) = 9 ref(0) = 10 sel = 11 not used * 12 </pre>	<pre> 24 * not used 23 * not used 22 * not used 21 = display(6) 20 = display(5) 19 = display(4) 18 = display(3) 17 = display(2) 16 = display(1) 15 = display(0) 14 * not used 13 * not used </pre>
---	---

Ilustración 3 Distribución de señales en el PLD 22V10

2.- Simular el diseño en Galaxy ó Xilinx.

3.- Una vez simulado el sistema construir el circuito apropiado para probarlo en el laboratorio.

En el laboratorio:

- 1.- Programar la GAL usando el programador disponible del laboratorio
- 2.- Verificar el correcto funcionamiento del sistema.

* **Reportar** observaciones y conclusiones parciales de forma obligatoria.